

Para el circuito mostrado en el diagrama, realizar:

- (a) Representar el circuito por medio de una ecuación (expresión algebraica).
- (b) Simplificar el circuito
- (c) Dibujar el circuito simplificado en un programa de simulación.

